

**Connettori con circuito**

La dettagliata descrizione qui di seguito riportata è tesa ad un'approfondita conoscenza del funzionamento dell'ELETTRORVALVOLA, nonché della sua necessità di protezione per porre l'utilizzatore in grado di operare in modo corretto e rispondente alle esigenze dettate dalle norme cautelative.

**Comando con condotto meccanico (Interruttore, Relé, Microswitch, ecc.)**

La chiusura di un contatto che comanda un carico induttivo o capacitivo può apparire a prima vista veloce e sicura. In realtà, a causa della natura del contatto e soprattutto del tipo di carico si generano onde di sovratensione che possono arrivare anche a 10 volte il valore nominale queste diminuiscono notevolmente la vita del contatto stesso e di tutte le apparecchiature che sono sottoposte alla stessa differenza di potenziale. Allo scopo di prevenire danni ai dispositivi in rete esistono i seguenti tipi di protezioni.

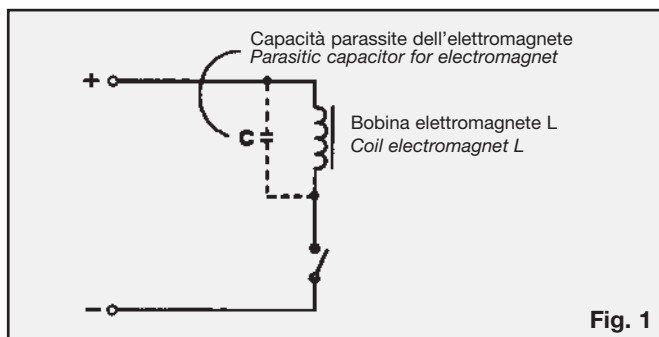


Fig. 1

**Connectors with circuits**

The notes which follow are provided as an aid to the understanding of the function of solenoid valves and to assist in the selection of connectors to give trouble-free operation.

**Mechanical Contact Control (Microswitches-contactors-etc.)**

Fig. 1 illustrates a simple inductive circuit with solenoid L, dc supply and switch K1.

**Closing of contact K1**

Although at first sight the making of the contact seems a straightforward operation, the initial impact causes the contacts to rebound thus making and breaking a number of times before finally setting to the permanent closed position. The time involved depends on purely mechanical factors such as mass, elasticity etc. In consequence an oscillating current is set up in the coil of the solenoid (inductor) absorbing energy proportional to the current ( $Energy = 1/2 LI^2$ ) where L = Inductance, and I = current flowing in the coil. When the contact K1 opens on rebound, the current absorbed by L is transferred to C (circulating current) and an induced voltage is created across L and C.

This voltage is normally very slight, due to the limited duration of the contact bounce.

**Opening of contact K1**

With the switch in the closed position, the normal rated current flows: ( $I = VDC/RL$ ) where VDC is the supply voltage and RL the coil resistance.

When the contact K1 is opened, the induced voltage can be high enough to damage the insulation of the coil windings.

It also creates an arc discharge across the points of K1 causing partial welding or pitting of the contact with resulting diminished life. It is therefore necessary to eliminate or reduce the induced voltage peaks in order to protect both: **coil and switches**.

**Metodi di protezione**

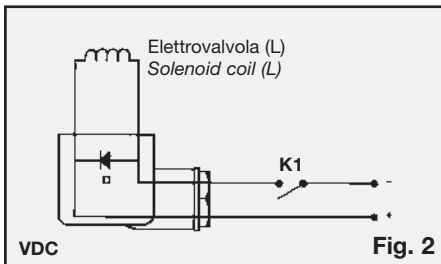


Fig. 2

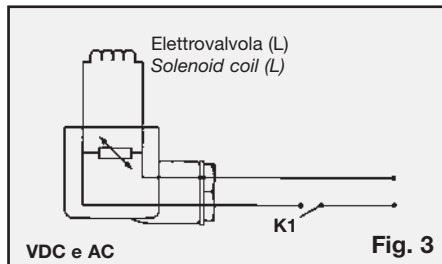


Fig. 3

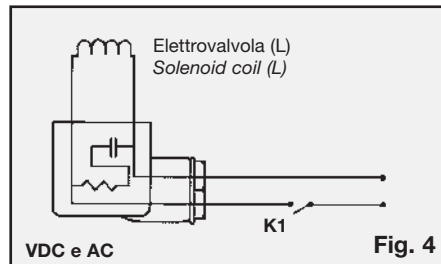


Fig. 4

**Con diodo in parallelo all'elettrovalvola (Fig. 2)**

All'apertura di K1 l'energia immagazzinata nell'induttore viene dissipata dal diodo e RL.

**Vantaggio:** La tensione su K1 sale sino a Vdc + 0,7V e il contatto è preservato.

Non vengono generati disturbi ad alta tensione.

**Svantaggio:** Funziona solo in corrente continua.

**Svantaggio:** 11 tempo di estinzione della corrente nell'induttore è molto lungo.

Ne risulta un tempo di ritardo alla diseccitazione.

**Svantaggio:** Se viene invertita l'alimentazione si distrugge il diodo.

**With Diode in parallel to the coil (Fig. 2)**

When the contact K1 is opened, the power absorbed by the coil is dissipated by the diode and the coil resistance RL.

**Advantage:** No selection required for different voltages.

**Advantage:** The voltage across the points cannot exceed  $V + 0.7 V$ , thus protecting the contact

**Disadvantage:** Works only with dc supply.

**Disadvantage:** Relatively long decay time, resulting in sluggish operation.

**Disadvantage:** Diode destroyed by inadvertent incorrect polarity

**Con VDR (Voltage e-Dependent-Resistor) in parallelo all'elettrovalvola (Fig. 3)**

All'apertura di K1 l'energia viene dissipata nella VDR e RL.

**Vantaggio:** La tensione su K1 sale sino a + V blocco del VDR.

**Vantaggio:** Funzionamento indifferente alla polarità della tensione d'ingresso continua.

**Vantaggio:** Può funzionare anche in corrente alternata.

**Vantaggio:** 11 tempo di diseccitazione abbastanza breve (dipende dal tipo di VDR).

**Vantaggio:** Se la VDR è a bassa tensione non vengono generati disturbi all'alta tensione.

**With VDR (Voltage-Dependant-Resistor) in parallel with the coil (Fig. 3)**

When the switch K 1 is opened, the energy is dissipated by VDR and RL.

**Advantage:** The voltage across K 1 is limited to  $VDC + V$  VDR blocking voltage .

**Advantage:** Not affected by polarity of dc supply

**Advantage:** May be used also with ac supply

**Advantage:** Rapid decay-time (depending on VDR type).

**Advantage:** With a low tension VDR no inconveniences are produced on the high values.

**Con Resistenza e Capacità in parallelo all'elettrovalvola (Fig 4)**

All'apertura di K1 l'energia viene dissipata nella R e C.

**Vantaggio:** La tensione su K1 può essere limitata a bassi valori.

**Vantaggio:** 11 fronte di salita della tensione viene raddoppiato dall'esistenza del C. Non si generano disturbi a fronte ripido.

**Vantaggio:** Funzionamento indifferente alla polarità della tensione continua di alimentazione. Può funzionare in alternata. Tempo di diseccitazione: breve.

**Svantaggio:** I valori R e C devono essere scelti in base al tipo di bobina. Svantaggio: Troppo bassi i valori di R. possono Provocare sovracorrenti nel circuito di alimentazione e nel contatto K1 alla chiusura dello stesso.

**With Resistance and Capacitance in parallel with the coil (RC network) (Fig. 4)**

**Advantage:** When the switch K1 is opened the energy in the coil is absorbed by the capacitor and dissipated by the resistor.

**Advantage:** The voltage across K1 can be restricted to low values.

**Advantage:** High energies generated in highly inductive load are dissipated by the RC decay circuit.

**Advantage:** May be used for ac or dc circuits: insensitive to polarity. Rapid decay-time.

**Disadvantage:** The values of R and C must be selected, according to coil details.

**Disadvantage:** Excessively low values of R can cause high currents in the supply circuit when the switch K1 is closed.

**Significato di VDR**

La VDR è un componente elettronico che viene montato in parallelo all'avvolgimento (generatore impulsi di sovratensione). Il varistore è un semiconduttore con la caratteristica di diventare conduttore ad una determinata tensione.

Con questo principio l'impulso di sovratensione creato viene dissipato dall'avvolgimento stesso sotto forma di calore.

Qui di seguito vi elenchiamo i varistori da noi utilizzati.

**Explanation of VDR**

A VDR is a special type of resistor, in which the resistance varies inversely to the applied voltage; the ratio is not linear.


The diagram shows the characteristics of an ideal VDR.

It can be seen that no current flows unless a voltage of at least 500 V (positive or negative) is applied.

At 500 V the resistance drops to such a low value that a current of infinitely high value can flow (in the ideal case). Consequently the voltage cannot exceed 500 V, positive or negative.

In reality, increasing the voltage does result in slightly higher current values.

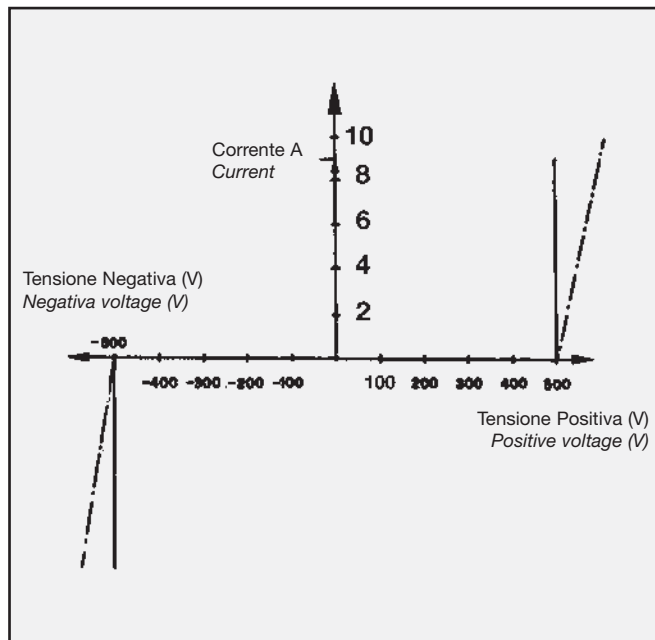Connectors for solenoid valves utilize the following types of VDR according to the nominal supply voltage.




VDR	Tensione di lavoro Supply voltage	Ø mm	Limiti di impiego Maximum ratings			Caratteristiche Characteristics				
			Tensione max. Max. supply voltage		Energia Energy	Tensione di varistore Varistor voltage			Tensione di liv. alla IP Clamping volt. to IP	
			V ac	V dc =	Joules	Min.	Nom.	Max.	V. cl	Ip 8/20µ sec.
1101-03	12	9	14	18	0,9	18,7	22	26	47	2,5A
1101-05	24	9	30	38	1,8	42	47	52	93	2,5A
1101-01	48	9	60	85	4	90	100	110	165	10A
1101-02	115	9	130	170	5	185	200	225	340	10A
1101-04	230	9	250	320	10	350	390	429	650	10A
*1101-08	24	7	30	38	1	42	47	52	92	5A

\* Solo per tipi S190 e S050 - Only for type S190 and S050

**Curva caratteristica corrente - tensione della "VDR"**

**Voltage current curve**

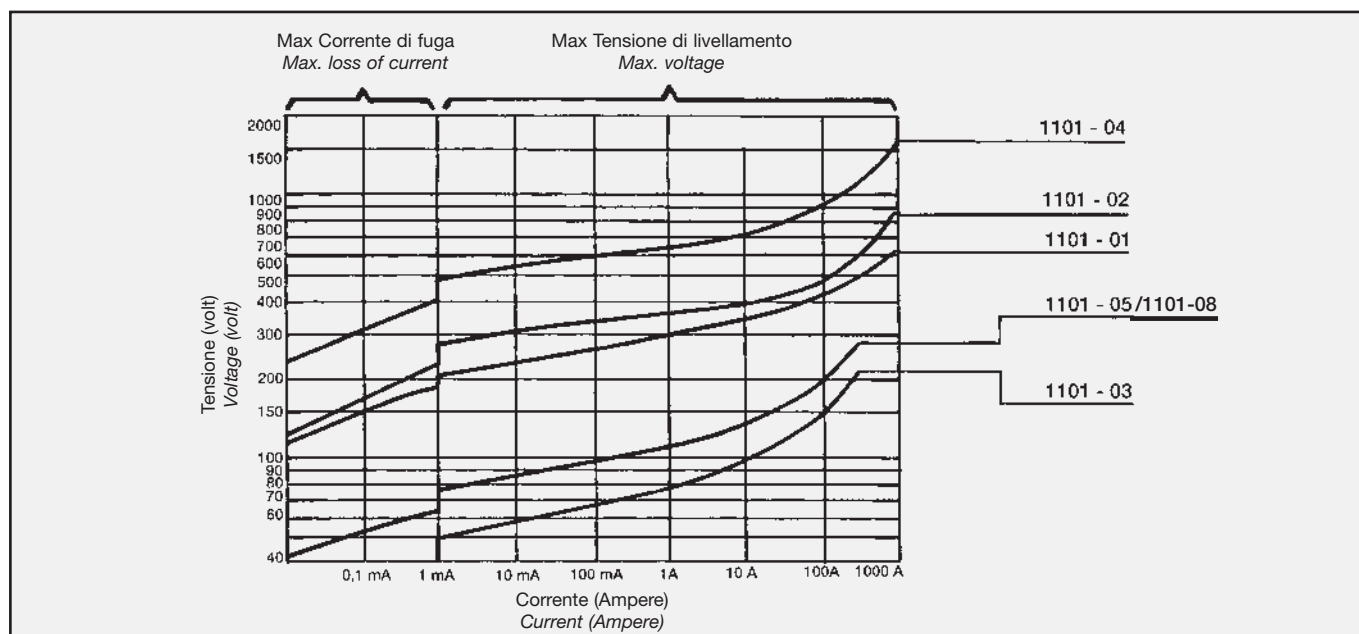

**Rettificatori per azionamento Elettrovalvole**  
**Rectifier for solenoids**

**Circuito tipico di rettificatore a ponte (Fig. 5)**

All'apertura del contatto K 1 l'energia immagazzinata nell'induttore (elettrovalvola) L viene dissipata dai diodi (D3-D1) (D4-D2) e dalla resistenza RL dell'elettrovalvola stessa. Non vengono quindi generate sovratensioni pericolose. La VDR ha lo scopo di proteggere, il ponte di diodi e l'elettrovalvola da sovratensioni provenienti dalla linea di alimentazione alternata.

**Typical Full Wave Bridge Rectifier Circuit (Fig. 5)**

On opening the contact K1, the energy in the inductor (solenoid valve) is dissipated by the diodes (D3-D1-D4-D2) and the resistance RL of the coil itself. No harmful voltage peaks can be generated. The purpose of the VDR is to protect the diodes and coil from any excessive voltages generated within the ac supply circuit.

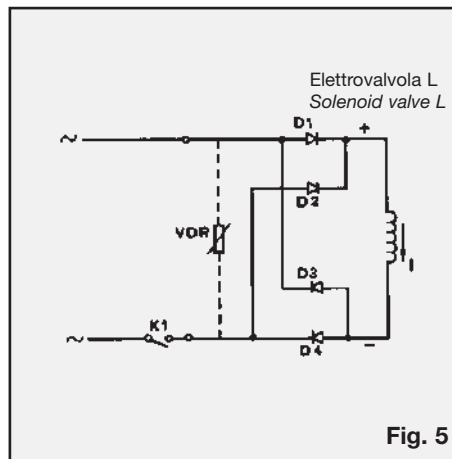


Fig. 5

**Circuito tipico di rettificatore a semionda (Fig. 6)**

All'apertura di K1 viene generata una sovratensione che deve essere bloccata da una VDR posta in parallelo all'induttore.

**Typical Half-wave rectifier circuit (Fig.6)**

When the circuit is broken on opening of K1, the voltage peak generated must be blocked by a VDR placed in parallel to the coil.

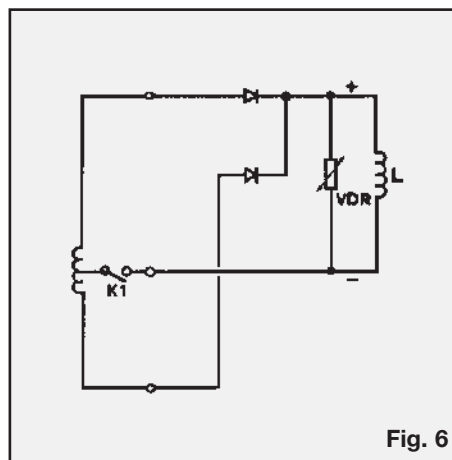


Fig. 6

Il valore medio della tensione d'uscita da un raddrizzatore a ponte o doppia semionda in funzione del valore efficace della tensione d'ingresso è dato in Fig.7. Dal grafico è possibile vedere che applicando all'ingresso di un connettore con ponte incorporato una tensione di 220V ca si avrà in uscita una tensione media rettificata di 198V dc.

Fig. 7 shows the relationship between the supply voltage and rectified output voltage using a full wave bridge or double half-wave rectifier. It can be seen from the graph for instance a supply of 220 V ac produces an output of 198 V dc.

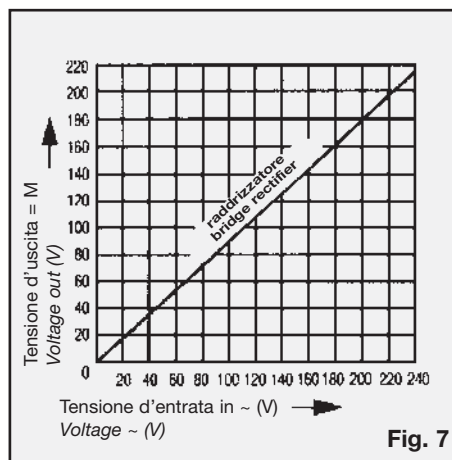


Fig. 7

Il grafico di Figura 8 permette di verificare le condizioni di funzionamento dei diodi del ponte. Dal grafico si vede che è possibile avere una corrente in uscita dal ponte dei diodi di 1,5 A se la temperatura dei diodi stessi non supera di 75°C. Al di sopra di 75°C la corrente fornibile diminuisce.

Es.: a 120°C di temperatura dei diodi la corrente fornibile é di circa 0,95 A max. È buona norma richiedere dai diodi una corrente inferiore (20-50%) del valore limite della curva.

The derating-curve in Fig. 8 allows the conditions of the bridge diodes to be checked. Up to 75°C operating temperature, the diodes can carry a current of up to 1.5 A. This rating is reduced at higher temperatures. It can be seen from the graph that, for example, at 120°C a maximum diode current of about 0.95 A is permissible. In practice it is preferable to restrict working currents to about 20-50% of the maximum values shown.

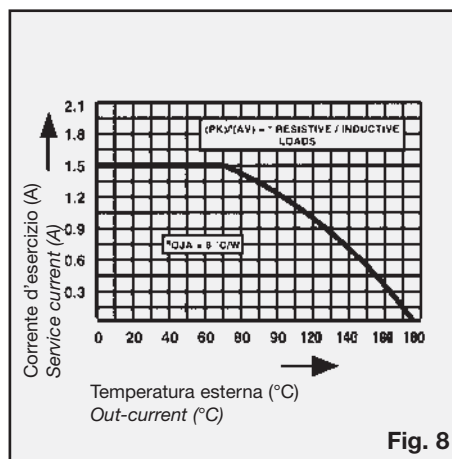
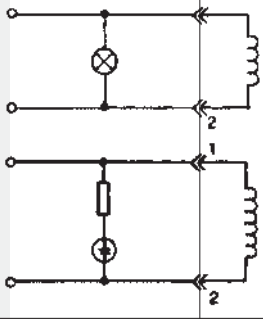
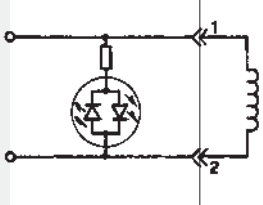
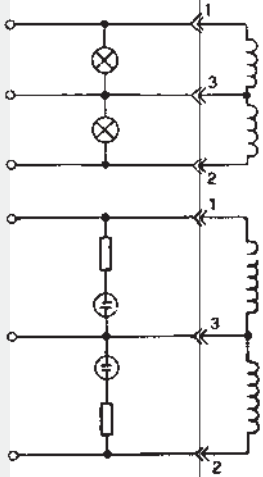
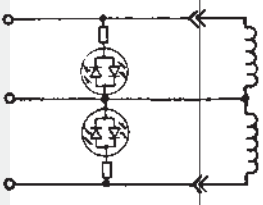
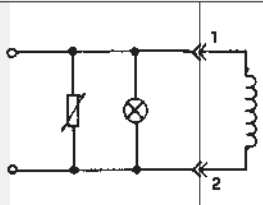
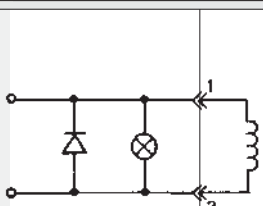
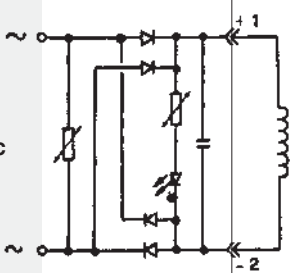
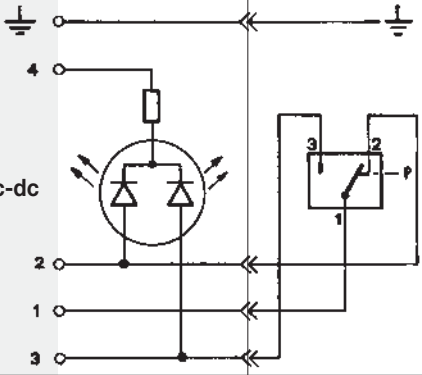
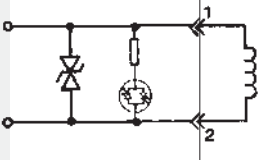
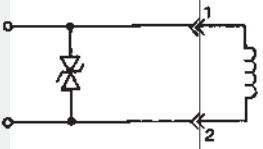
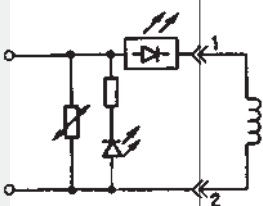


Fig. 8

Ingresso aliment. <i>Input</i>	Schema circuito <i>Circuit schematic</i>	Carico <i>Load</i>	Descrizione circuito <i>Circuit description</i>	Applicabile su tipi <i>Product types</i>
V ac-dc			<p><b>Circuito A0</b> con lampada a filamento per tensioni 12 e 24 V o con lampada al neon per tensioni 115 e 230 V</p> <p>Per tipo 192 tensione massima 110 V</p> <p><b>Circuit A0</b> With filament lamp for 12 or 24 V or with neon lamp for 115 or 230 V</p> <p>For type 192 only 12-24 and 115 V</p>	S 022 S 052 S 112 S 182 S 192 S 532 S 542 S 552 S 562 S 622
V ac-dc			<p><b>Circuito A1</b> con LED bipolare Tensione LED da 12V a 230 V Per tipo 192 solo 12-24 e 115 V</p> <p><b>Circuit A1</b> With bipolar LED Bipolar LED voltage: 12 to 230 V For type 192 only 12-24 and 115 V</p>	A01→A11 S 022 E 452 S 052 E 462 S 182 E 472 S 192 E 392 S 532 E 492 S 542 S 552 S 562 S 622
V ac-dc			<p><b>Circuito B0</b> con 2 lampade a filamento per tensioni 12 e 24V o con lampada al neon per tensioni 115 e 230V</p> <p><b>Circuit B0</b> With 2 filament lamps for 12 or 24 V or with 2 neon lamps for 115 or 230 V</p>	S 113
V ac-dc			<p><b>Circuito B1</b> con 2 LED bipolari Tensione LED da 12 a 230 V</p> <p><b>Circuit B1</b> With 2 bipolar LED's Bipolar LED voltage: 12 to 230 V</p>	S 113
V ac-dc			<p><b>Circuito C0</b> con lampada a filamento (per 12 e 24V) e lampada al neon (per 115 e 230V) più VDR di protezione contro le sovratensioni provenienti dall'alimentazione e dal carico all' apertura. Per il tipo 192 solo 12-24 e 115 V</p> <p><b>Circuit C0</b> With filament lamp (for 12 or 24V) or neon lamp (for 115 or 230V) plus VDR to protect supply and switch from overvoltage (the energy in the coil is limited by the VDR). For type 192 only 12-24 and 115 V</p>	S 022 S 052 S 182 S 192 S 532 S 542 S 552 S 562 S 622
V dc			<p><b>Circuito C1</b> con lampada a filamento (per 12 e 24V) e lampada al neon (per 115 e 230V) più diodo di protezione contro le sovratensioni. Per il tipo 192 solo 12-24 e 115 V</p> <p><b>Circuit C1</b> With filament lamp (for 12 or 24V) or neon lamp (for 115 or 230V) plus blocking diode to protect against overvoltage when switching off. For type 192 only 12-24 and 115 V</p>	S 022 S 052 S 182 S 192 S 532 S 542 S 552 S 562 S 622


Ingresso aliment. <i>Input</i>	Schema circuito <i>Circuit schematic</i>	Carico <i>Load</i>	Descrizione circuito <i>Circuit description</i>	Applicabile su tipi <i>Product types</i>
V dc			<b>Circuito C3</b> con LED più diodo di protezione contro le sovratensioni. Per il tipo 192 solo 12-24 e 115 V.  <b>Circuit C3</b> <i>With LED plus blocking diode to protect against overvoltage when switching off. Voltage 12 to 230V. For type 192 only 12-24V and 115V</i>	A01→A11 S 022 E 452 S 052 E 462 S 112 E 472 S 182 E 392 S 192 E 492 S 532 S 542 S 552 S 562 S 622
V ac-dc			<b>Circuito C4</b> con LED bipolare più VDR di protezione contro le sovratensioni provenienti dall'alimentazione e dal carico all'apertura. Per il tipo 192 solo 12-24 e 115V.  <b>Circuit C4</b> <i>Bipolar LED and VDR to protect supply and switch. (The energy in the coil is limited by the VDR). Voltage: 12 to 230V. For type 192 only 12-24 and 115V.</i>	A01→A11 S 022 E 452 S 052 E 462 S 112 E 472 S 182 E 392 S 192 E 492 S 532 S 542 S 552 S 562 S 622
V dc			<b>Circuito C7</b> con LED, diodo contro le sovratensioni, protezione contro l'inversione della polarità.  <b>Circuit C7</b> <i>With LED, overvoltage blocking diode, inversion polarity protection.</i>	S 113 E 452
V ac-dc			<b>Circuito D0</b> con VDR di protezione contro le sovratensioni provenienti dall'alimentazione e dal carico all'apertura (senza segnalazione luminosa). Per il tipo 192 solo 12-24 e 115V.  <b>Circuit D0</b> <i>With VDR to protect supply and switch from overvoltage. (The energy in the coil is limited by the VDR). For type 192 only 12-24 and 115V</i>	S 022 E 452 S 052 E 462 S 182 E 472 S 192 E 392 S 622 E 492
V dc			<b>Circuito E0</b> con diodo di protezione contro le sovratensioni (senza segnalazione luminosa). Per il tipo 192 solo 12-24 e 115V.  <b>Circuit E0</b> <i>With blocking diode to protect against overvoltage when switching off. For type 192 only 12-24 and 115 V.</i>	S 022 E 452 S 052 E 462 S 182 E 472 S 192 E 392 S 622 E 492
V ac			<b>Circuito E1</b> raddrizzatore a semionda più diodo di blocco contro le sovratensioni.  <b>Circuit E1</b> <i>Half-wave rectifier plus blocking diode to protect against overvoltage when switching off.</i>	S 112 S 183 S 532 E 452
V ac-dc			<b>Circuito G0</b> circuito di smorzamento a gruppo RC per protezione contro le sovratensioni generate da alti carichi induttivi. L'energia è assorbita dalla capacità e dissipata dalla resistenza.  <b>Circuit G0</b> <i>RC decay circuit to dissipate high energy generated in highly inductive loads. The energy in the coil is absorbed by the capacitor and dissipated by the resistor.</i> R = 100 Ω - C = 0,47μ F - 400V	S 142
V ac-dc			<b>Circuito G1</b> circuito di smorzamento a gruppo RC (più lampada di segnalazione) per protezione contro le sovratensioni generate da alti carichi induttivi. L'energia è assorbita dalla capacità e dissipata dalla resistenza.  <b>Circuit G1</b> <i>With filament lamp (for 12 or 24V) or neon lamp (for 115 or 230V) plus RC decay circuit to dissipate high energy generated in highly inductive loads. The energy in the coil is absorbed by the capacitor and dissipated by the resistor.</i> R = 100 Ω - C = 0,47μ F - 400V	S 142
V ac-dc			<b>Circuito G2</b> circuito di smorzamento a gruppo RC (più LED bipolare di segnalazione) per protezione contro le sovratensioni generate da alti carichi induttivi. L'energia è assorbita dalla capacità e dissipata dalla resistenza.  <b>Circuit G2</b> <i>Bipolar LED plus RC decay circuit to dissipate high energy generated in highly inductive loads. The energy in the coil is absorbed by the capacitor and dissipated by the resistor. Voltage: 12-230 V</i> R = 100 Ω - C = 0,47μ F - 400V* R = 150 Ω - C = 0,33μ F - 250V**	A02→A11** S 142* S 532** S 552**

Ingresso aliment. <i>Input</i>	Schema circuito <i>Circuit schematic</i>	Carico <i>Load</i>	Descrizione circuito <i>Circuit description</i>	Applicabile su tipi <i>Product types</i>
V ac			<p><b>Circuito R0</b> raddrizzatore a ponte ad onda intera con VDR di protezione, sul lato alternata, contro le sovratensioni provenienti dall'alimentazione</p> <p><b>Circuits R0</b> <i>Full-wave bridge rectifier plus VDR to protect against supply overvoltage.</i></p>	<p>S 112 S 532 S 542 S 562 con diodi da with diode of 1A</p> <p>S 142 con diodi da with diode of 3A</p>
V ac			<p><b>Circuito R1</b> raddrizzatore a ponte ad onda intera più lampada di segnalazione e VDR di protezione, sul lato alternata, contro le sovratensioni provenienti dall'alimentazione</p> <p><b>Circuits R1</b> <i>Full-wave bridge rectifier with filament lamp (for 12-24V) or neon lamp (for 115 or 230V) to confirm presence of the supply at the connector, plus VDR to protect against supply overvoltage.</i></p>	<p>S 112 con diodi da with diode of 1A</p> <p>S 142 con diodi da with diode of 3A</p>
V ac			<p><b>Circuito R2</b> raddrizzatore a ponte ad onda intera più LED di segnalazione e VDR di protezione, sul lato alternata, contro le sovratensioni provenienti dall'alimentazione</p> <p><b>Circuits R2</b> <i>Full-wave bridge rectifier with LED to confirm presence of the supply at the connector, plus VDR to protect against supply overvoltage.</i> <i>Voltage: 12 to 230V</i></p>	<p>S 112 E 452 S 532 S 542 S 552 S 562 con diodi da with diode of 1A</p> <p>S 142 con diodi da with diode of 3A</p>
V ac			<p><b>Circuito R4</b> raddrizzatore a ponte ad onda intera con una VDR di protezione sul lato alternata ed una sul lato continua.</p> <p><b>Circuits R4</b> <i>Full-wave bridge rectifier with two VDR's to protect load and supply from overvoltage.</i></p>	<p>S 112 con diodi da with diode of 1A</p> <p>S 142 con diodi da with diode of 3A</p>
V ac			<p><b>Circuito R5</b> raddrizzatore a ponte ad onda intera più lampada di segnalazione, con una VDR di protezione sul lato alternata ed una sul lato continua.</p> <p><b>Circuits R5</b> <i>Full-wave bridge rectifier with filament lamp (for 12-24V) or neon lamp (for 115 or 230V) to confirm presence of the rectified DC voltage, plus two VDR's to protect load and supply from overvoltage.</i></p>	<p>S 112 con diodi da with diode of 1A</p> <p>S 142 con diodi da with diode of 3A</p>
V ac			<p><b>Circuito R6</b> raddrizzatore a ponte ad onda intera, più LED di segnalazione, con una VDR di protezione sul lato alternata ed una sul lato continua.</p> <p><b>Circuits R6</b> <i>Full-wave bridge rectifier with LED to confirm presence of the rectified DC voltage, plus two VDR's to protect load and supply from overvoltage.</i> <i>Voltage: 12 to 220V</i></p>	<p>S 112 con diodi da with diode of 1A</p> <p>S 142 con diodi da with diode of 3A</p>

Ingresso aliment. <i>Input</i>	Schema circuito <i>Circuit schematic</i>	Carico <i>Load</i>	Descrizione circuito <i>Circuit description</i>	Applicabile su tipi <i>Product types</i>
V ac			<b>Circuito R7</b> raddrizzatore a ponte ad onda intera più LED di segnalazione, VDR di protezione sul lato alternata e condensatore per stabilizzare la tensione in uscita.  <b>Circuits R7</b> <i>Full wave bridge rectifier with LED to confirm presence of the rectified DC voltage, plus VDR to protect against supply overvoltage and smoothing capacitor in DC output circuit.</i>	S 142
V ac-dc			<b>Circuito Q0</b> con LED di segnalazione rosso/verde per indicare la posizione di un commutatore (ad es. un pressostato). <b>Circuito Q1</b> con LED di segnalazione giallo/verde per indicare la posizione di un commutatore (ad es. un pressostato).  <b>Circuits Q0</b> <i>Circuit incorporating red/green LED to show position of changeover contact e.g. with pressure switches etc.</i> <b>Circuits Q1</b> <i>Circuit incorporating amber/green LED to show position of changeover contact e.g. with pressure switches etc.</i>	S 113 E 453
V ac-dc			<b>Circuito S0</b> con LED bipolare più Transil di protezione come soppressore di transienti.  <b>Circuits S0</b> <i>With transient suppressor (Transil) to provide blocking of input and output overvoltage, plus LED indicator to confirm voltage presence.</i>	A01→A11 S 112 E 452 S 022 E 462 S 182 E 472 S 532 E 392 S 542 E 492 S 552 S 562 S 622
V ac-dc			<b>Circuito S1</b> con Transil di protezione come soppressore di transienti.  <b>Circuits S1</b> <i>With transient suppressor (Transil) to provide blocking of input and output overvoltage.</i>	S 112 S 022 S 182 S 622
V ac-dc			<b>Circuito U0</b> con LED di segnalazione rosso/verde. Posizione rossa per segnalare una eventuale interruzione del carico. Posizione verde come visualizzazione dell'alimentazione. Più VDR di protezione. Valore max. corrente 1A <b>Circuits U0</b> <i>Circuit incorporating a green LED which confirms presence of the supply and load continuity, and a red LED to indicate possible load discontinuity, plus a VDR to protect supply and switch. (The energy in the coil is limited by the VDR). Voltage: 24 to 230V. Current: 1A max.</i>	S 532 S 552



**Posizione contatti connettore**

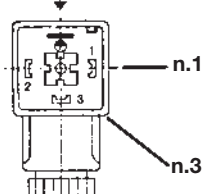**Connector terminal positions**



Numerazione contatti e loro riferimento per circuiti contenuti nel connettore.  
*How the terminals are numbered, and their relationship to the circuit shown in this catalogue*

**Simboli/Symbol:**

-  = Morsetto ingresso alimentazione - (serrafilo)/Supply leads
-  = Contatto di connessione connettore/Connector terminals